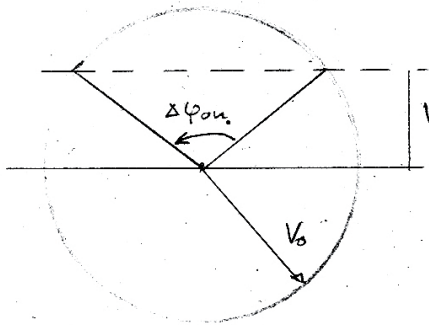


AC Circuits

Additional Problems

11.



V_{th} (threshold voltage)

fraction LED is on: $\frac{\Delta t_{on}}{T} = \frac{\Delta \phi_{on}}{2\pi}$

$$\cos \frac{\Delta \phi_{on}}{2} = \frac{V_{th}}{V_0} \Rightarrow \Delta \phi_{on} = 2 \cdot \arccos \frac{V_{th}}{V_0} = 2 \cdot \arccos \frac{2.5}{7}$$


$$= 138^\circ = 2.4 \text{ rad}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta t_{on}}{T} = 0.38 = \underline{\underline{38\%}} \text{ of a period}$$

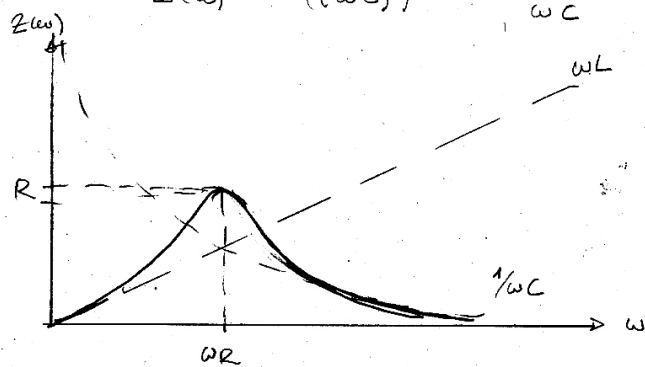12. $Z(\omega) = \left(\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2 \right)^{-1/2}$

$\omega \rightarrow 0$: $Z(\omega) \sim \left(\left(\frac{1}{\omega L} \right)^2 \right)^{-1/2} = \omega L$ (\rightarrow straight line through origin)

$\omega \rightarrow \infty$: $Z(\omega) \sim (\omega C)^{-1/2} = \frac{1}{\omega C}$ (\rightarrow hyperbola)



maximum for $\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) = 0$

$$\Rightarrow \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

high impedance in a frequency band around $\omega_R \Rightarrow$ low intensity signal for this frequency band \rightarrow band is rejected

13. $Z(\omega) = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$ \rightarrow minimum for $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$

$$\rightarrow \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad 1/R = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC}}$$

$$f_R = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{3.3 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot 60 \cdot 10^{-12} \text{ F}}} = \underline{\underline{336 \text{ kHz}}}$$

